

Laboratory 3

(解)編碼器與(解)多工器



Department of Electrical Engineering
National Cheng Kung University

1

國立成功大學電機系

《實習目的》

- 瞭解編碼器的邏輯電路
- 瞭解解碼器的邏輯電路
- 瞭解多工器的邏輯電路
- 瞭解解多工器的邏輯電路

《使用儀器與材料》

► 儀器：


- 電源供應器
- 麵包板(自備)
- 三用電錶(自備)

► 材料：

- IC 7404 x 3
- IC 7408 x 6
- IC 7432 x 3
- 300Ω 電阻 x 6
- LED燈 x 12
- 指撥開關x3

3

主題(一)：解碼器 (Decoder)

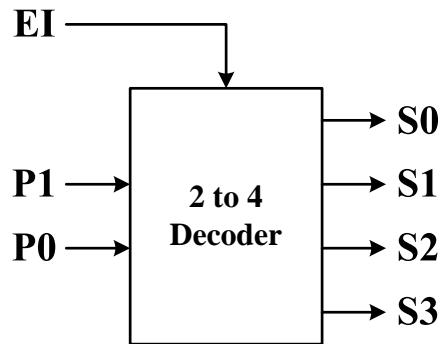

Input			Output			
EI	P1	P0	S0	S1	S2	S3
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

4

主題(一)：解碼器 (Decoder)

Input			Output			
EI	P1	P0	S0	S1	S2	S3
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

$$S_0 = EI \cdot \overline{P1} \cdot \overline{P0}$$


$$S_1 = EI \cdot \overline{P1} \cdot P0$$

$$S_2 = EI \cdot P1 \cdot \overline{P0}$$

$$S_3 = EI \cdot P1 \cdot P0$$

5

主題(一)：解碼器 (Decoder)

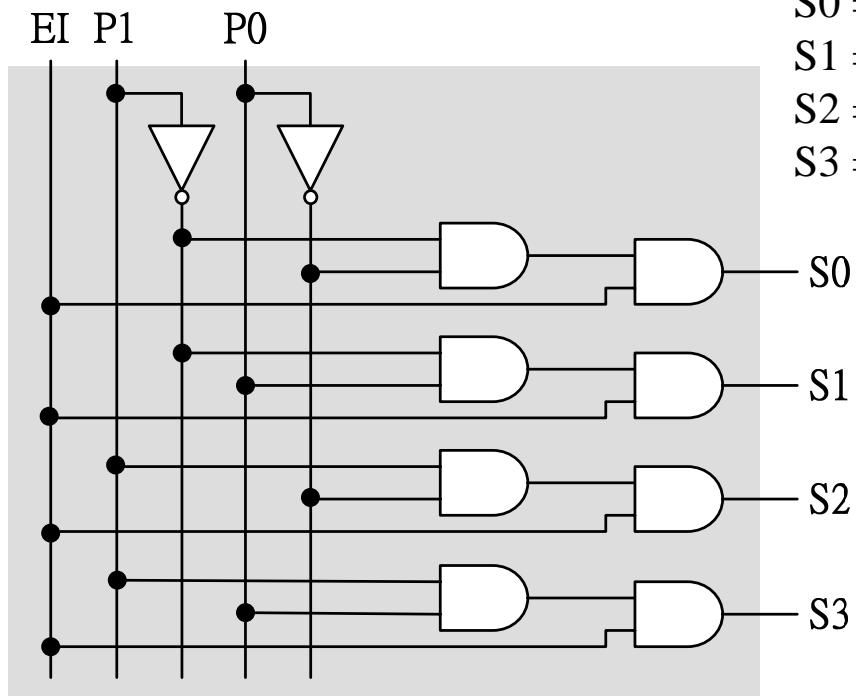

$$S_0 = EI \cdot \overline{P1} \cdot \overline{P0}$$


$$S_1 = EI \cdot \overline{P1} \cdot P0$$

$$S_2 = EI \cdot P1 \cdot \overline{P0}$$

$$S_3 = EI \cdot P1 \cdot P0$$


6

主題(一)：解碼器 (Decoder)

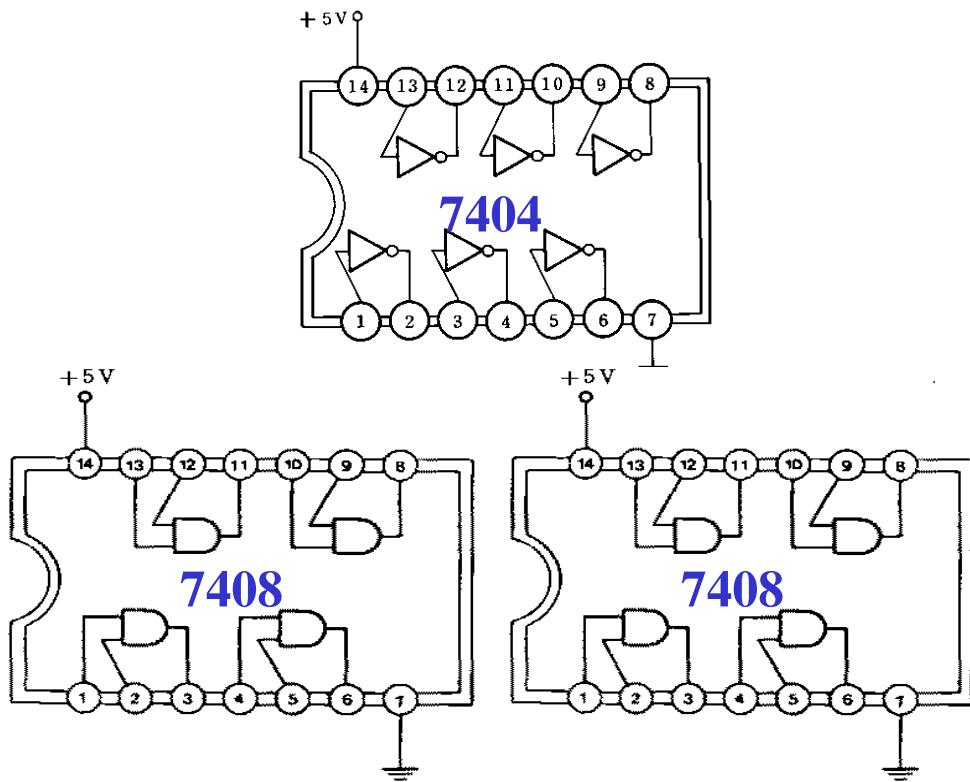

7

主題(二)：編碼器 (Encoder)

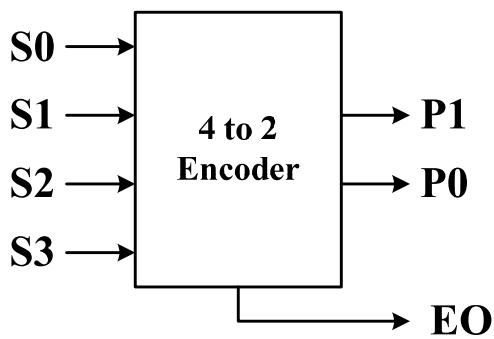

Input				Output		
S0	S1	S2	S3	P1	P0	EO
1	x	x	x	0	0	1
0	1	x	x	0	1	1
0	0	1	x	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	x	x	0

8

主題(二)：編碼器 (Encoder)

Input				Output		
S0	S1	S2	S3	P1	P0	EO
0	0	0	0	x	x	0
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1

$$P1 = \overline{S0} \cdot \overline{S1}$$

$$P0 = \overline{S0} \cdot S1 + \overline{S0} \cdot \overline{S2}$$

$$EO = S0 + S1 + S2 + S3$$

S0 S1	S2 S3	00	01	11	10
	X	1	1	1	1
00	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0

S0 S1	S2 S3	00	01	11	10
	X	1	0	0	0
00	1	1	1	1	1
01	1	1	1	1	1
11	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0


9

主題(二)：編碼器 (Encoder)

$$P1 = \overline{S0} \cdot \overline{S1}$$


$$P0 = \overline{S0} \cdot S1 + \overline{S0} \cdot \overline{S2}$$

$$EO = S0 + S1 + S2 + S3$$

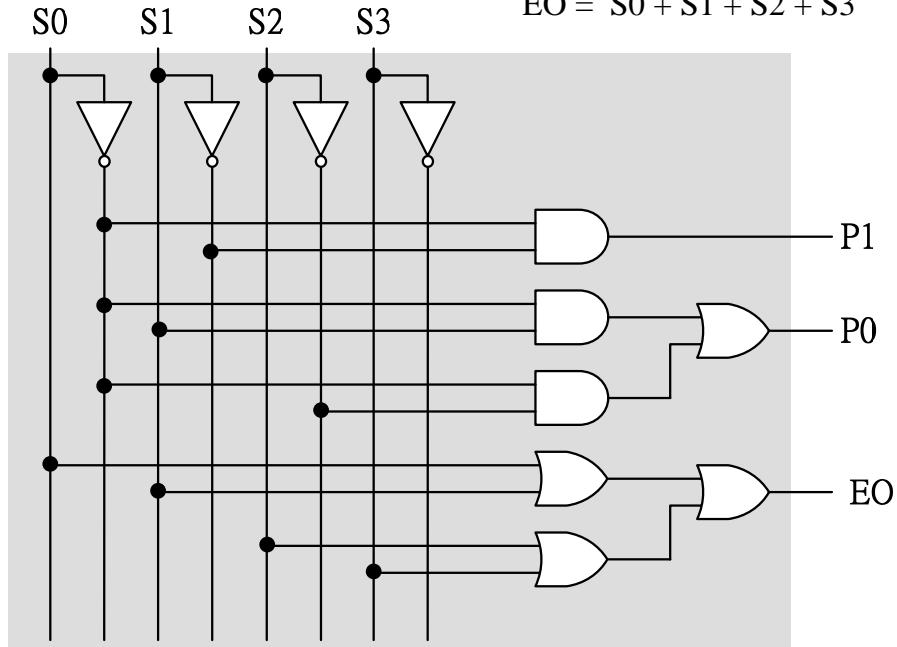


10

主題(二)：編碼器 (Encoder)

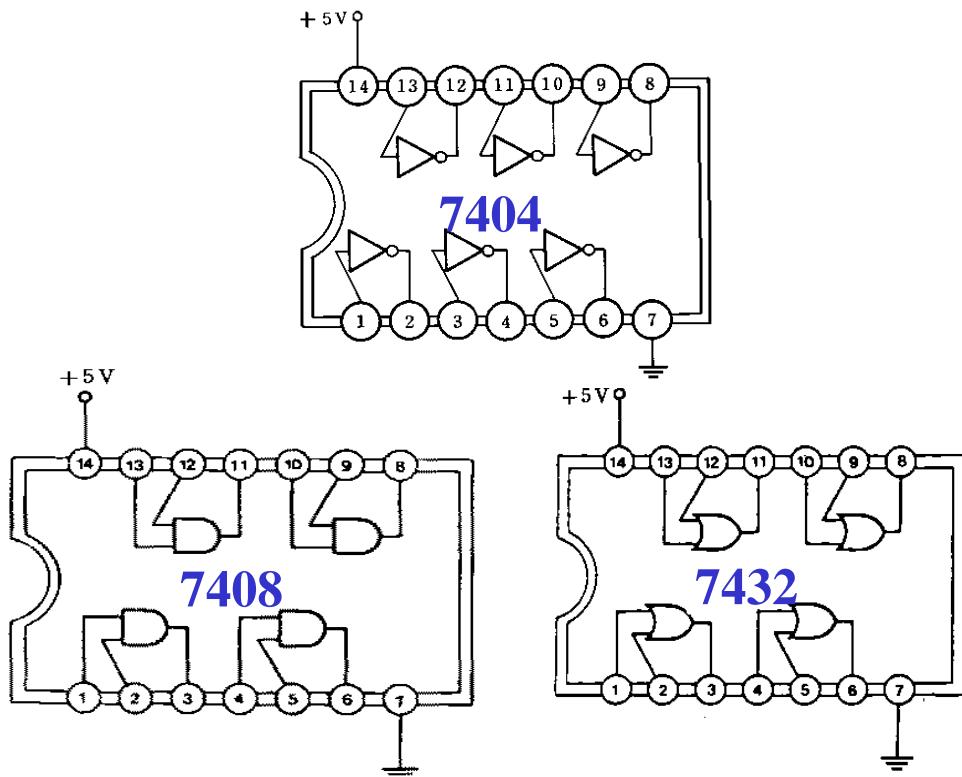


11

主題(三)：多工器 (MUX)

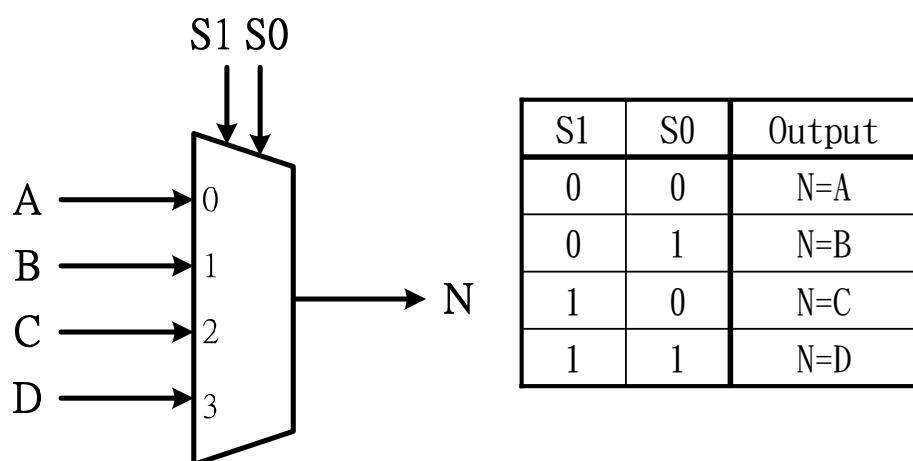


12

主題(三)：多工器(MUX)

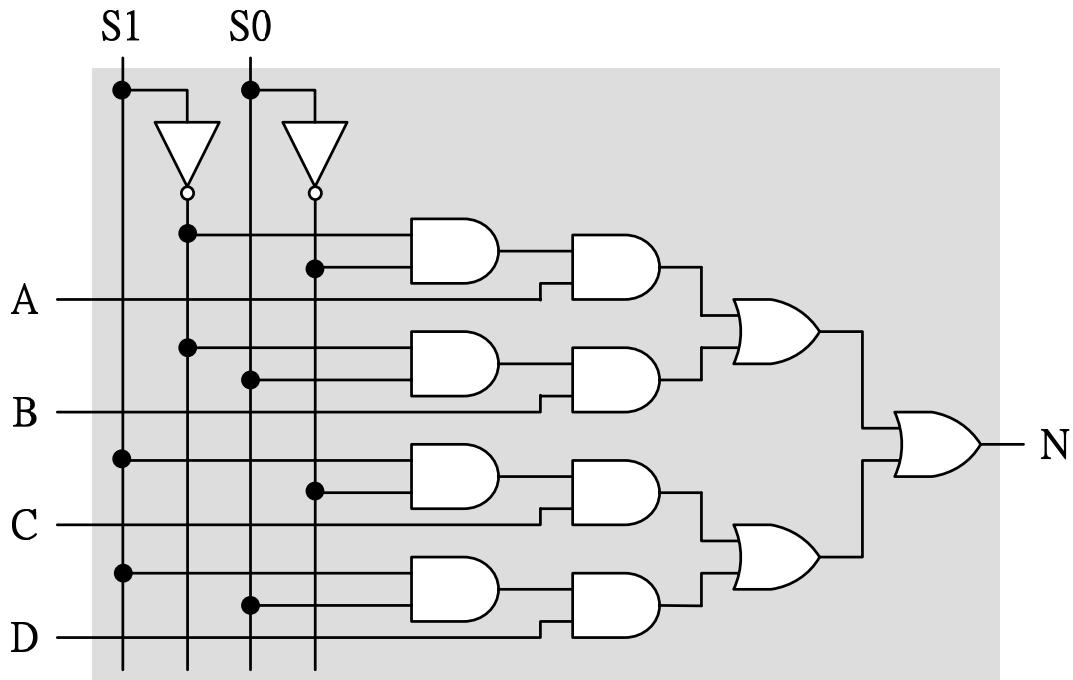


13

主題(三)：多工器(MUX)

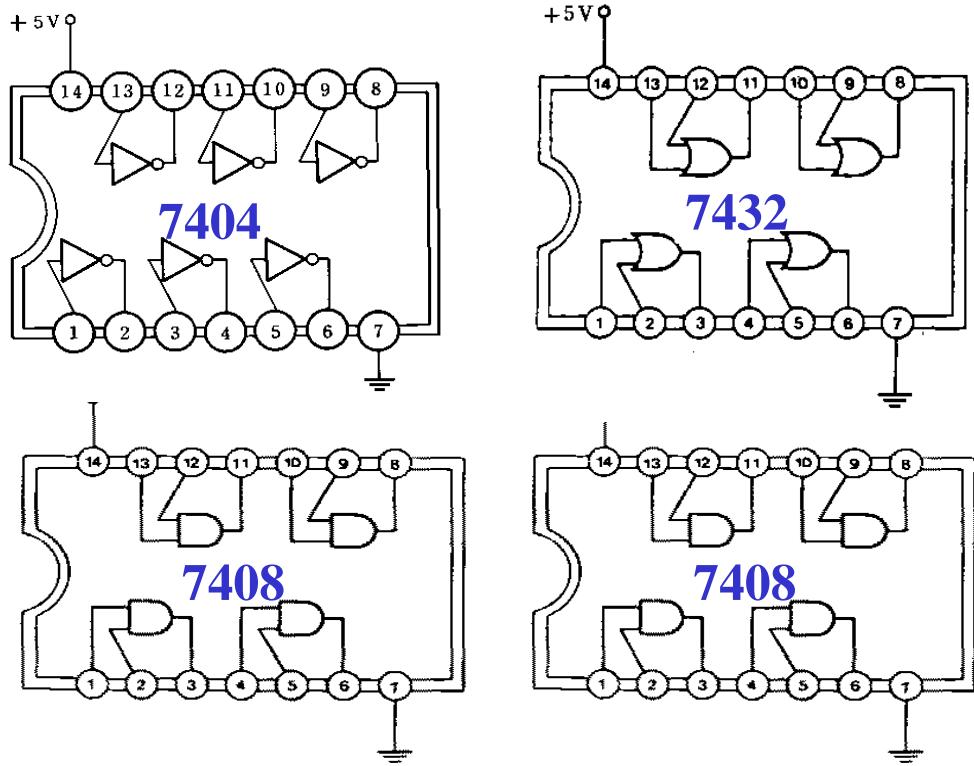


14

主題(四)：解多工器 (DEMUX)

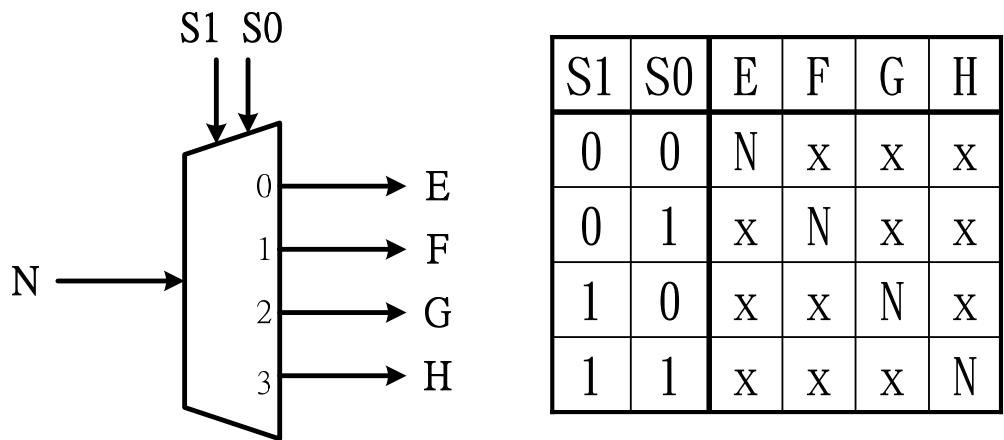


15

主題(四)：解多工器 (DEMUX)

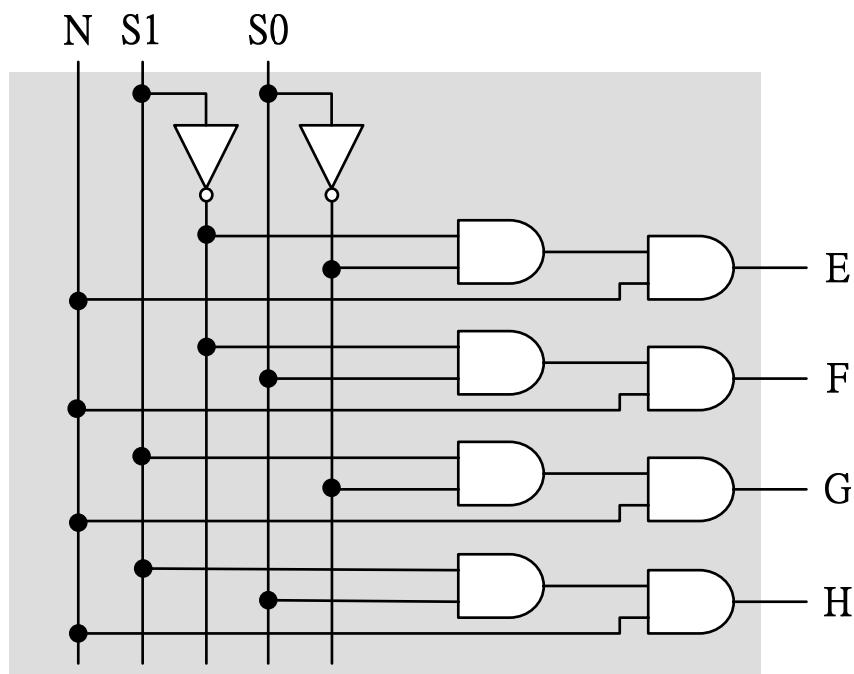

16


主題(四)：解多工器 (DEMUX)

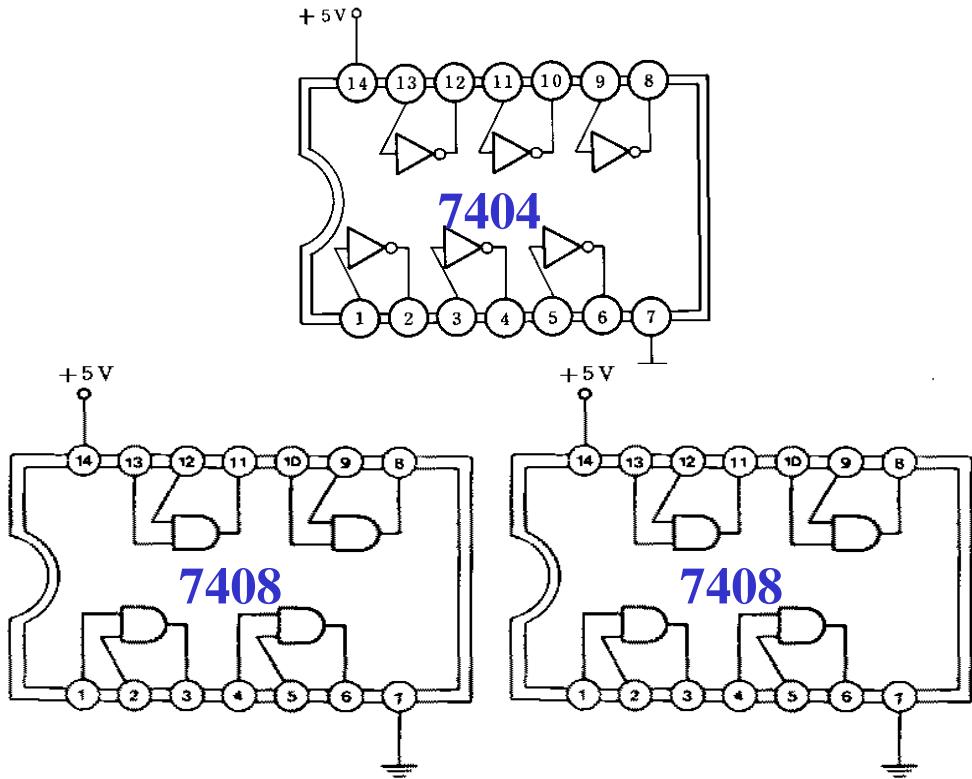

17

實作題(一)

請利用指撥開關、LED燈、Encoder及Decoder實作出下列電路。

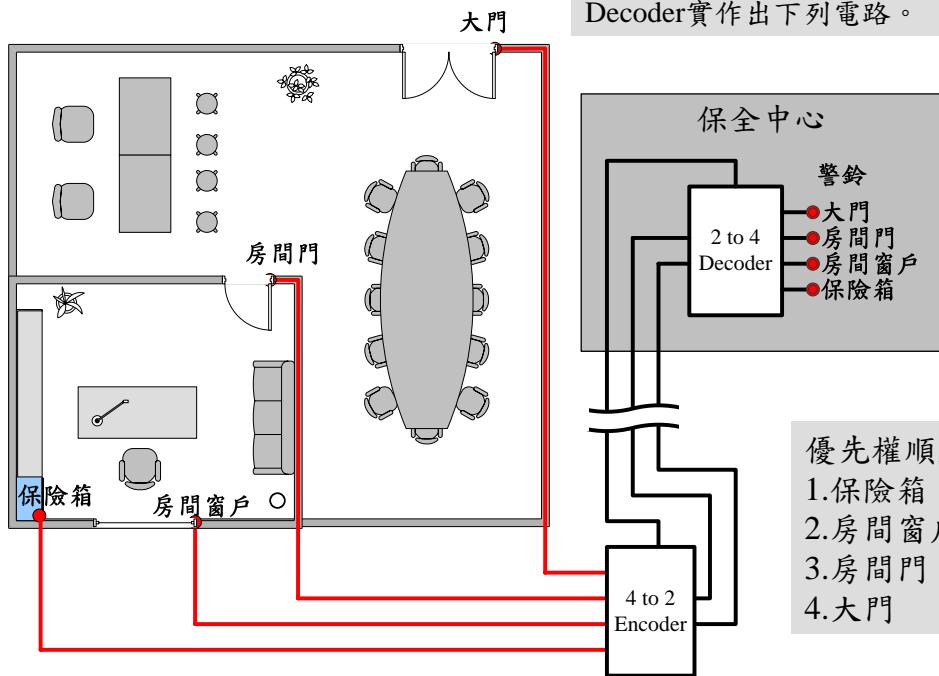

優先權順序：
1. 保險箱
2. 房間窗戶
3. 房間門
4. 大門

18

實作題(二)

請利用MUX、DEMUX實作出下列電路，
A ~ D 請使用”指撥開關”代替，
E ~ H 請使用”LED燈”代替。

