

# Laboratory 10

## 軟硬體共同實驗 (二): 按鈕器之進階控制實作



Department of Electrical Engineering  
National Cheng Kung University

# 實驗目的

---

- 學習 8x8 LED 矩陣使用
- 利用HDL 實現 De-bounce 電路

# 使用器材

---

- 桌上型電腦
- Xilinx FPGA 板

# 實作題


---

本次實作分為兩個基本實作、一個挑戰實作與一個結報問題

# 實作題(一) 8X8 LED 矩陣與 De-bounce 電路 (1/4)

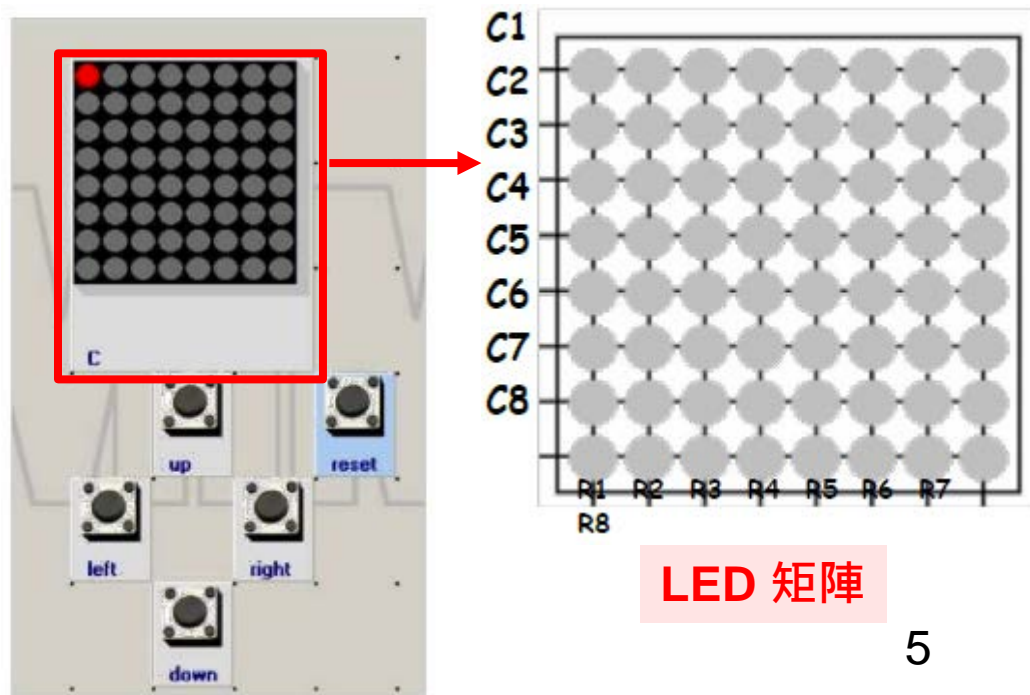
## ➤請實作8X8LED矩陣應用與De-bounce電路

- 8x8 LED 固定只有一個燈亮。按下 reset 後，亮點一開始在最左上上的 LED 燈，使用者可以按左右 Push button 來操控這個亮點的位置。(註: 電路要按下 reset 後才開始運作)
- 需要完成下列\*.v檔
  - oneshot.v
  - lab10\_1.v


 
# 實作題(一) 8X8 LED 矩陣與 De-bounce 電路 (2/4)


- 下圖為實際push button的輸出在高低電位切換時會有**震盪**的現象，因為這個現象所以電路會不只讀到一個正(負)緣觸發，故需要有**de-bounce**電路(**oneshot.v**)來排除震盪。



實體 push button 在高低電位切換時的 bounce 現象
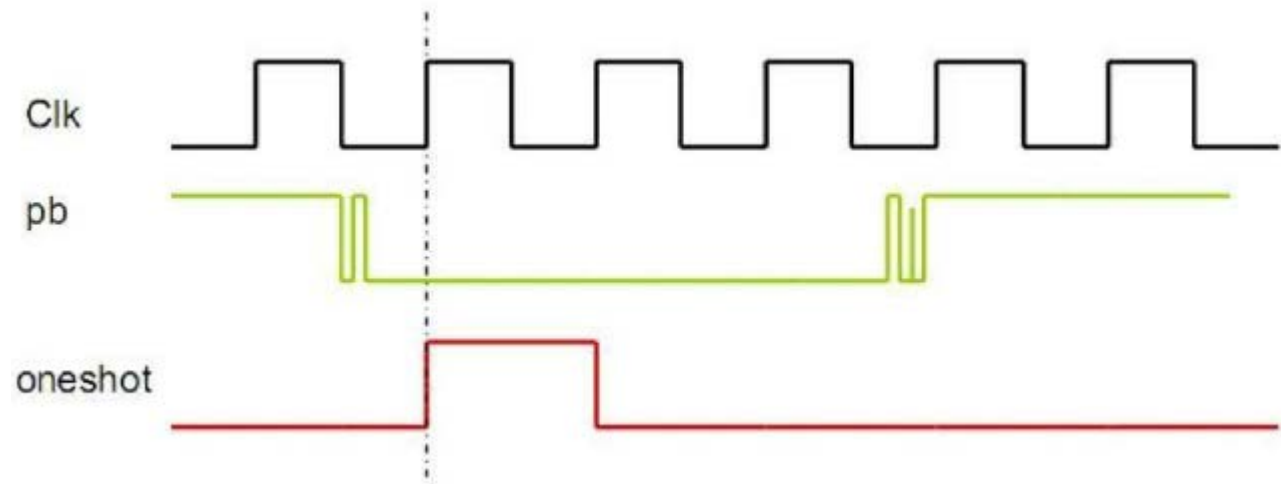
# 實作題(一) 8X8 LED 矩陣與 De-bounce 電路 (3/4)

```
module oneshot (clk, din, dout);  
  
    input clk;  
    input din;  
  
    output dout;  
  
    reg[1:0] ss;  
  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        case (ss)  
            2'b00:  
                if (din) ss<=2'b01;  
            2'b01:  
                ss<=2'b10;  
            2'b10:  
                if (~din)  
                    ss<=2'b00;  
            default:  
                ss<=2'b00;  
        endcase  
    end  
  
    assign dout=ss[0];  
endmodule
```



oneshot.v

# 實作題(一) 8X8 LED 矩陣與 De-bounce 電路 (4/4)

```

module lab10_1(clk,reset,up,down,left,right,R,C);
input clk;
input reset;

input up,down,left,right;
output [7:0] R,C;

reg [7:0]R,C;
reg [7:0]R_t,C_t;
wire up_oneshot,down_oneshot,left_oneshot,right_oneshot;

//De-bounce logic
oneshot u_oneshot1(clk,up,up_oneshot);
oneshot u_oneshot2(clk,down,down_oneshot);
oneshot u_oneshot3(clk,left,left_oneshot);
oneshot u_oneshot4(clk,right,right_oneshot);

//8X8 LED row control
always@(posedge clk)
begin
    if(reset)
    begin
        R<=8'b00000001;
    end
    else
    begin
        R<=R_t;
    end
end
end

```

序向電路 ·  
用於更新狀態  
(<=)

```

always@(*)
begin
    if(down_oneshot)
    begin
        R_t[7:1]=R[6:0];
        R_t[0]=R[7];
    end
    else if(up_oneshot)
    begin
        R_t[6:0]=R[7:1];
        R_t[7]=R[0];
    end
    else
    begin
        R_t=R;
    end
end

///請同學完成 column control logic 程式碼
/*
..
..
*/
///
endmodule

```

組合電路 ·  
用於產生下個狀態  
(=)

lab10\_1.v




## 實作題(二) 8X8 LED 矩陣進階操作 (1/3)

➤請利用8X8LED矩陣與除頻器實作一個簡易幻燈片顯示系統

- 使 8x8 LED矩陣依序顯示文字”L”、”O”、”G”、”I”、”C”。按下 reset 後一開始顯示”L”，每一次 push button 就顯示下一個文字，到”C”再按下 push button 則回到”L”繼續循環。(註: 電路要按下 reset 後才開始運作)
- 需要完成下列\*.v檔
  - oneshot.v
  - clk\_div.v
  - lab10\_2.v

 ※Hint : 若顯示的結果不正確，請試著修改 LOGIC 的control logic



## 實作題(二) 8X8 LED 矩陣進階操作 (2/3)

```
module clk_div(clk,clk_1000HZ);  
  
    input clk;  
    output clk_1000HZ;  
  
    reg [31:0]count_1000HZ;  
    reg clk_1000HZ;  
  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if(count_1000HZ<32'd48000)  
            count_1000HZ<=count_1000HZ+32'd1;  
        else  
            count_1000HZ<=32'd1;  
    end  
    always@(posedge clk)  
    begin  
        if(count_1000HZ<=20'd24000)  
            clk_1000HZ<=1'd1;  
        else  
            clk_1000HZ<=1'd0;  
    end  
end  
endmodule
```

clk\_div.v

# 實作題(二) 8X8 LED 矩陣進階操作 (3/3)

```

module lab10_2(clk,reset,pb,R,C);

input clk;
input reset;
input pb;
output [7:0]R;
output [7:0]C;

reg [7:0] R1,R2,R3,R4,R5;
reg [7:0] R;
reg [7:0] C;
reg [2:0] counter;
reg [2:0] display;

wire pb_oneshot;
wire reset_oneshot;
wire clk_1000HZ;

//de-bounce logic
oneshot u_oneshot1(clk,pb,pb_oneshot);
oneshot u_oneshot2(clk,reset,reset_oneshot);

//clk_div logic
clk_div u_clkdiv(clk,clk_1000HZ);

always@(posedge clk_1000HZ or posedge reset_oneshot)
begin
    if(reset_oneshot)
        counter<=3'd0;
    else
        counter<=counter +3'd1;
end

```

**counter**控制要顯示的行數，注意要跟後面掃描的部分同步，否則會有位移

```

//I
always@(counter)
begin
    case (counter)
        3'd0: R1=8'b00000000;
        3'd1: R1=8'b00100000;
        3'd2: R1=8'b00100000;
        3'd3: R1=8'b00100000;
        3'd4: R1=8'b00100000;
        3'd5: R1=8'b00111100;
        3'd6: R1=8'b00000000;
        3'd7: R1=8'b00000000;

    endcase
end

//O
always@(counter)
begin
    case (counter)
        3'd0: R2=8'b00000000;
        3'd1: R2=8'b01111100;
        3'd2: R2=8'b01000100;
        3'd3: R2=8'b01000100;
        3'd4: R2=8'b01000100;
        3'd5: R2=8'b01000100;
        3'd6: R2=8'b01111100;
        3'd7: R2=8'b00000000;

    endcase
end

//請同學完成 G I C 的 control logic
//G

//I

//C

```

```

always@(posedge pb_oneshot or posedge reset_oneshot)
begin
    if(reset_oneshot)
        display<=3'd0;
    else if(display==3'd4)
        display<=3'd0;
    else
        display<=display+3'd1;
end

always@(*)
begin
    case(display)
        3'd0: R=R1;
        3'd1: R=R2;
        3'd2: R=R3;
        3'd3: R=R4;
        3'd4: R=R5;
        default: R=R1;
    endcase
end

always@(posedge clk_1000HZ or posedge reset_oneshot)
begin
    if(reset_oneshot)
        C<=8'b10000000;
    else
        begin
            C[7:1]<=C[6:0];
            C[0]<=C[7];
        end
end

endmodule

```

在這邊選擇  
要顯示的畫面  
(多工器)

8x8Matrix會  
根據除頻器的頻率  
來掃描與顯示畫面  
(一次只顯示一行)

## 挑戰題

---

- 請以 LAB10\_2 為基礎，讓 8x8 LED 不在由使用者按 push button 才切換顯示文字，而是隨時間慢慢依序顯示 LOGIC 五個英文字母並循環。(請利用或修改 clk\_div.v 來完成本題)

# 結報問題

---

1. 請說出若再 LAB10\_1 和 LAB10\_2 中無法使用De-bounce 電路，則會造成電路出現什麼結果？
2. 你覺得 8x8 LED矩陣 還能有什麼實際或有趣的應用？請舉一個例子，並簡述如何用 verilog 來實現這個電路。